

## 5.2. Sequentielle Schaltungen

### 5.2.1. Grundlagen

#### 5.2.1.1. Begriff

Sie erinnern sich:

**Kombinatorisch** heißt ein System dann, wenn seine Ausgangsbelegung in einem Zeitpunkt  $t_n$  ausschließlich von der **Eingangsbelegung** im gleichen Zeitpunkt  $t_n$  bestimmt wird.

Im Gegensatz dazu:

**Sequentiell** heißt ein System dann, wenn seine Ausgangsbelegung in einem Zeitpunkt  $t_n$  von **der Folge der Eingangsbelegungen** in (nicht notwendig allen) zurückliegenden Zeitpunkten  $\dots, t_{n-2}, t_{n-1}$  und dem Zeitpunkt  $t_n$  bestimmt wird.

Ein sequentielles System braucht ein "**Gedächtnis**", das sich die Eingangsbelegungen in den zurückliegenden Zeitpunkten merkt.

#### 5.2.1.2. Der endliche deterministische Automat

**Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie!**

Das Automatenmodell wird in der Informatik breit angewendet. Sie werden es in den verschiedensten Zusammenhängen wiederfinden, auch in abgewandelter Form. Die Form, die ich Ihnen hier vorstelle, ist die Grundlage für die einheitliche Beschreibung aller sequentiellen Systeme und folglich von immenser Bedeutung.

**Def.:** Ein Automat A ist ein Quintupel

$$A = (X, Y, Z, f, g)$$

mit

X = Menge der Eingabesymbole (= Eingabealphabet)

Y = Menge der Ausgabesymbole (= Ausgabealphabet)

Z = Menge der Zustände (= Zustandsalphabet)

f = Überführungsfunktion

g = Ergebnisfunktion (Ausgabefunktion, Resultatfunktion)

Da die **Menge der Zustände** (= Gedächtnis des Automaten) **endlich** ist, heißt der Automat **endlicher** Automat.

mit

$$f: X \times Z \longrightarrow Z$$

$$g: X \times Z \longrightarrow Y$$

f und g sind Mengenrelationen oder Abbildungen. Jeder Kombination aus einem Symbol des Eingabealphabets und einem Zustand ("alter" Zustand) aus dem Zustandsalphabet wird durch f genau ein Zustand ("neuer" Zustand) aus dem Zustandsalphabet und durch g genau ein Symbol aus dem Ausgabealphabet zugeordnet. Man kann f und g als Mengen geordneter Tripel (Eingabesymbol, alter\_Zustand, neuer\_Zustand) bzw. (Eingabesymbol, alter\_Zustand, Ausgabesymbol) beschreiben.

Da immer **genau ein Folgezustand** und genau ein Ausgabesymbol zugeordnet werden, heißt der Automat **deterministischer Automat**.

### Beispiel 5.14.

$$X = \{a, b, c\}$$

$$Y = \{x, y\}$$


$$Z = \{L, M, N\}$$

$$f = \{(a, L, L), (b, L, M), (c, L, N), \\ (a, M, M), (b, M, N), (c, M, L), \\ (a, N, N), (b, N, L), (c, N, M)\}$$

$$g = \{(a, L, x), (b, L, y), (c, L, y), \\ (a, M, y), (b, M, y), (c, M, y), \\ (a, N, y), (b, N, y), (c, N, y)\}$$

Diese Darstellung ist zwar korrekt aber wenig übersichtlich. Man stellt die Verhältnisse entweder in einem **Automatengraphen** oder in einer **Automatentabelle** dar:

### Automatengraph

 

### Automatentabelle

		Ergebnisfunktion g	
		Überführungsfunktion f	
x	z	z'	y
a	L	L	x
b	L	M	y
c	L	N	y
a	M	M	y
b	M	N	y
c	M	L	y
a	N	N	y
b	N	L	y
c	N	M	y

Der Automatengraph ist gut geeignet, einen Überblick zu geben. Für Berechnungen aller Art eignet sich besser die Automatenta-

belle. Wir werden beide Darstellungsformen nebeneinander verwenden.

Für den Fall des binären Automaten sind die Eingabesymbole, die Ausgabesymbole und die Zustände **binär codiert**.

Ein **Eingabesymbol** ist eine **Belegung der Eingänge**, ein **Ausgabesymbol** eine **Belegung der Ausgänge** und ein **Zustand eine Belegung des Zustandsspeichers**.

Man sagt dann besser:

$X$  = Menge der Eingangsbelegungen

$Y$  = Menge der Ausgangsbelegungen

$Z$  = Menge der Zustände

$f$  = Überführungsfunktion


$g$  = Ergebnisfunktion (Ausgabefunktion, Resultatfunktion)

Mit

$a = 00, b = 01, c = 10, L = 00, M = 01, N = 10, x = 0, y = 1$

geht unser Beispiel über in

### Automatengraph

 


### Automatentabelle

			Ergebnisfunktion $g$
			Überführungsfunktion $f$

x	z	$z'$	y
00	00	00	0
01	00	01	1
10	00	10	1
00	01	01	1
01	01	10	1
10	01	00	1
00	10	10	1
01	10	00	1
10	10	01	1

Sie ahnen wohl sicher schon, daß uns die Tatsache, daß wir die Kodierungen  $x = 11$  und  $z = 11$  nicht verwenden, noch beschäftigen wird.

 Eine weitere Darstellungsmöglichkeit, die uns den Weg für die schaltungstechnische Realisierung öffnet, ist eine Art Ersatzschaltung des Automaten:



Das Automatenmodell, welches wir bisher verwendet haben, ist ein sogenannter MEALY-Automat. Außerdem kennen wir noch den MOORE- und den MEDVEDEV-Automaten. Sie unterscheiden sich nur in der Ausgabefunktion:


MEALY                     $g: X \times Z \rightarrow Y$

MOORE                     $g: Z \rightarrow Y$



MEDVEDEV                 $g: Z = Y$

mit  $z_i = y_i$  für alle  $i$ , d. h. die Speicherzellen sind direkt herausgeführt!

 In der Ersatzschaltung zeigt sich das so:



  Die Zustands- und Kantenbeschriftung im Automatengraphen ist für die drei Automatentypen unterschiedlich:



In der Automatentabelle fehlt beim MEDVEDEV-Automaten die Spalte für die Ausgangsbelegungen ( $y$ ).

### Beispiel 5.15.


Ein 3-Bit-Binärzähler soll bei  $x = 1$  in Schritten von 1 vorwärtszählen und bei  $x = 0$  nicht zählen. Bei  $z = 000$  soll er  $y = 1$  ausgeben, sonst  $y = 0$ . Der Zustand  $z = 000$  sei der Initialzustand (Anfangszustand), in den der Zähler auf geeignete, hier nicht näher betrachtete Weise voreinstellbar (rücksetzbar) ist.

Aus der Aufgabenstellung leiten wir ab

$$\begin{aligned} Z &= \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\} \\ X &= \{0, 1\} \\ Y &= \{0, 1\} \end{aligned}$$

Da die Ausgabe unabhängig von der Eingabe ist, liegt ein MOORE-Automat vor.


Automatengraph

 

## Automatentabelle

x	$z_2 z_1 z_0$	$z'_2 z'_1 z'_0$	y
0	0 0 0	0 0 0	1
0	0 0 1	0 0 1	0
0	0 1 0	0 1 0	0
0	0 1 1	0 1 1	0
0	1 0 0	1 0 0	0
0	1 0 1	1 0 1	0
0	1 1 0	1 1 0	0
0	1 1 1	1 1 1	0
1	0 0 0	0 0 1	1
1	0 0 1	0 1 0	0
1	0 1 0	0 1 1	0
1	0 1 1	1 0 0	0
1	1 0 0	1 0 1	0
1	1 0 1	1 1 0	0
1	1 1 0	1 1 1	0
1	1 1 1	0 0 0	0

## Ersatzschaltung

 

Vorgriff auf den Automatenentwurf:

Es war bereits betont worden, daß Überführungsfunktion und Ergebnisfunktion durch kombinatorische Systeme zu realisieren sind. Es sollte also möglich sein, die BOOLEschen Funktionen  $z'_2 = f(x, z_2, z_1, z_0)$ ,  $z'_1 = f(x, z_2, z_1, z_0)$ ,  $z'_0 = f(x, z_2, z_1, z_0)$  und  $y = f(x, z_2, z_1, z_0)$  aus der Automatentabelle abzulesen und zu minimieren und damit entsprechende Gatternetze zu erhalten.


$z'_2$	0011	$z_1$	$\mathbf{z}'_2 = \bar{x}z_2 \vee z_2\bar{z}_1 \vee z_2\bar{z}_0 \vee x\bar{z}_2z_1z_0 = z_2 + xz_1z_0$
00	0000		
01	1111		
11	1101		
10	0010		
$xz_2$			

$z'_1$	0011	$z_1$	$\mathbf{z}'_1 = z_1\bar{z}_0 \vee \bar{x}z_1 \vee x\bar{z}_1z_0 = z_1 + xz_0$
00	0011		
01	0011		
11	0101		
10	0101		
$xz_2$			

$z'_0$	0011	$z_1$	$\mathbf{z}'_0 = \bar{x}z_0 \vee x\bar{z}_0 = z_0 + x$
00	0110		
01	0110		
11	1001		
10	1001		
$xz_2$			

$y$	0011	$z_1$	$\mathbf{y} = \bar{z}_2\bar{z}_1\bar{z}_0 = \overline{z_2 \vee z_1 \vee z_0}$
00	1000		
01	0000		
11	0000		
10	1000		
$xz_2$			

 Antivalenz und NOR bieten sich hier an und führen zu einer sehr übersichtlichen Realisierung. Die resultierende Schaltung sähe dann so aus:



Das könnte tatsächlich bereits ein funktionstüchtiger Automat sein!

Wir haben eine Vorstellung vom Entwurf der Gatternetze für die beiden Funktionen. Unklar ist noch die Realisierung des Zustandsspeichers. Auch auf die oben vereinbarte Rücksetzbarkeit in einen Initialzustand sind wir noch nicht eingegangen. Und schließlich ist noch unklar, was die Zustandsübergänge wann auslöst. In den nächsten Vorlesungen werden wir uns deshalb auf den Zustandsspeicher konzentrieren.


### 5.2.2. Zustandsspeicher

Ein Zustandsspeicher ist ein eindimensionales Array aus 1-Bit-Speicherzellen, den sog. Flipflops. Ein solches eindimensionales Array heißt auch (Speicher-)Register.

#### 5.2.2.1. flipflop
 
#### **5.2.2.1.1. Experiment**

Zum besseren Verständnis der Funktion eines Flipflops stellen wir ein Gedankenexperiment voran.



Wir betrachten zwei kreuzgekoppelte Negatoren, einen sog. Flipflop-Kern. An den Ausgängen  $s_1$  und  $s_2$  erkennen Sie zwei Taster. Jeder Taster hat drei Stellungen: 0, 1 und die hier gezeichnete Mittelstellung. Wenn sich ein Taster in der Stellung 0 (1) befindet, dann soll der Ausgang, an den der Taster angeschlossen ist, den Pegel 0 (1) annehmen. Befindet sich der Taster in Mittelstellung, bleibt der Ausgang sich selbst überlassen.

Die beiden Taster sollen unabhängig voneinander jede der drei Stellungen einnehmen können. Damit ist es möglich, den Flipflop-Kern beliebig zu initialisieren ( $s_1 s_2 = 00 | 01 | 10 | 11$ ), ihn anschließend sich selbst zu überlassen und zu beobachten, was er dann tut. Wir verwenden dazu ein Simulationsprogramm, das Sie im nächsten Semester noch genauer kennenlernen werden (VHDL).

In einem ersten Experiment nehmen wir an, daß der Flipflop-Kern symmetrisch ist, d. h. beide Negatoren sollen exakt die gleiche Verzögerungszeit aufweisen (hier: 10 ns).

t	s1 s2	s1 s2	s1 s2	s1 s2	
0 ns	0 0	0 1	1 0	1 1	<— Initialbelegung
10 ns	1 1	.	.	0 0	
20 ns	0 0	.	.	1 1	
30 ns	1 1	.	.	0 0	
40 ns	0 0	.	.	1 1	

In den Initialisierungsfällen  $s_1 s_2 = 00$  und  $s_1 s_2 = 11$  "schwingt" der Flipflop-Kern, in den Initialisierungsfällen  $s_1 s_2 = 01$  und  $s_1 s_2 = 10$  behält der Flipflop-Kern die Initialbelegungen bei, er "speichert" sie.

In einem zweiten Experiment nehmen wir an, daß der Flipflop-Kern unsymmetrisch ist, d. h. die beiden Negatoren sollen unterschiedliche Verzögerungszeiten aufweisen (Negator 1: 10 ns, Negator 2: 20 ns).

t	s1 s2	s1 s2	s1 s2	s1 s2	
0 ns	0 0	0 1	1 0	1 1	<— Initialbelegung
10 ns	1 0	.	.	0 1	
20 ns	.	.	.	.	
30 ns	.	.	.	.	
40 ns	.	.	.	.	

In den Initialisierungsfällen  $s_1 s_2 = 00$  und  $s_1 s_2 = 11$  "gewinnt" der schnellere Negator, d. h. der Negator, der als erster den neuen Ausgangspegel bereitstellt, in den Initialisierungsfällen  $s_1 s_2 = 01$  und  $s_1 s_2 = 10$  behält der Flipflop-Kern die Initialbelegungen bei, er "speichert" sie.

In einem dritten Experiment nehmen wir an, daß Negator 1 der langsamere (20 ns) und Negator 2 der schnellere (10 ns) ist.

t	s1 s2	s1 s2	s1 s2	s1 s2	
0 ns	0 0	0 1	1 0	1 1	<— Initialbelegung
10 ns	0 1	.	.	1 0	
20 ns	.	.	.	.	
30 ns	.	.	.	.	
40 ns	.	.	.	.	

Auch hier "gewinnt" wieder in den Initialisierungsfällen  $s_1 s_2 =$

00 und  $s_1s_2 = 11$  der schnellere Negator, und auch hier "speichert" wieder der Flipflop-Kern in den Initialisierungsfällen  $s_1s_2 = 01$  und  $s_1s_2 = 10$  die Initialisierungsbelegungen.

Wenn man die Ergebnisse der drei Experimente anders zusammenstellt, wird die Aussage noch deutlicher:

t	t1< t2		t1= t2		t1> t2	
	s1	s2	s1	s2	s1	s2
0 ns	0	0	0	0	0	0
10 ns	1	0	1	1	0	1
20 ns	.	.	0	0	.	.
30 ns	.	.	1	1	.	.
40 ns	.	.	0	0	.	.

← Initialbelegung

t	t1< t2		t1= t2		t1> t2	
	s1	s2	s1	s2	s1	s2
0 ns	0	1	0	1	0	1
10 ns	.	.	.	.	.	.
20 ns	.	.	.	.	.	.
30 ns	.	.	.	.	.	.
40 ns	.	.	.	.	.	.

← Initialbelegung

t	t1< t2		t1= t2		t1> t2	
	s1	s2	s1	s2	s1	s2
0 ns	1	0	1	0	1	0
10 ns	.	.	.	.	.	.
20 ns	.	.	.	.	.	.
30 ns	.	.	.	.	.	.
40 ns	.	.	.	.	.	.

← Initialbelegung

t	t1< t2		t1= t2		t1> t2	
	s1	s2	s1	s2	s1	s2
0 ns	1	1	1	1	1	1
10 ns	0	1	0	0	1	0
20 ns	.	.	1	1	.	.
30 ns	.	.	0	0	.	.
40 ns	.	.	1	1	.	.

← Initialbelegung

In den Initialisierungsfällen  $s_1s_2 = 01$  und  $s_1s_2 = 10$  "speichert" der Flipflop-Kern die Initialbelegung unabhängig davon, ob er symmetrisch oder unsymmetrisch ist. In den Initialisierungsfällen  $s_1s_2 = 00$  und  $s_1s_2 = 11$  hängt das Ergebnis davon ab, ob der Flipflop-Kern symmetrisch ist (dann "schwingt" er) oder ob und auf welche Art er unsymmetrisch ist (dann "gewinnt" der schnellere Negator).

In der technischen Realität ist einerseits die exakte Symmetrie

nicht erreichbar und andererseits ist die Art der Unsymmetrie schwer vorhersagbar. Die Initialisierungsfälle  $s_1s_2 = 00$  und  $s_1s_2 = 11$  sind deshalb ungeeignet für den Einsatz des Flipflop-Kerns als Speicher. Die Initialisierungsfälle  $s_1s_2 = 01$  und  $s_1s_2 = 10$  hingegen eignen sich offenbar hervorragend.


Unklar ist noch, wie die zu speichernde Information in den Flipflop-Kern hineinkommt, da ja kaum davon ausgegangen werden kann, daß die in unserem Gedankenexperiment verwendeten Taster zum Einsatz kommen. Die weiteren Überlegungen werden sich also mit der schaltungstechnischen Realisierung von Flipflops befassen müssen.
 
### 5.2.2.1.2. Grund-Flipflop

Das Grund-Flipflop (GFF) ist ein Miniautomat vom Typ MEDVEDEV. Der Automat hat zwei Zustände,  $Z = \{0,1\}$ .



Wir kennen zwei unterschiedliche GFFs, das NAND-Grund-Flipflop (NAND-GFF) und das NOR-Grund-Flipflop (NOR-GFF), und werden aber, obwohl dafür kein zwingender Grund besteht, nur das NAND-GFF näher betrachten und verwenden.



Was leistet das NAND-GFF? Wir analysieren das Flipflop zunächst als kombinatorisches System und ermitteln die Wahrheitstabelle.

$x_1$	$x_2$	$y_1$	$y_2$
1	1	1	1
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	?	?

<— Mit  $x_1x_2 = 00$  bleibt sich das Flipflop selbst überlassen!

Was passiert genau bei  $x_1x_2 = 00$ ? Wir vermuten, daß die vorherge-

hende Belegung von Bedeutung sein wird, und beziehen sie in die Analyse ein.


	$x_1 x_2$	$y_1 y_2$	$x_1 x_2$	$y_1 y_2$	$x_1 x_2$	$y_1 y_2$	$x_1 x_2$	$y_1 y_2$
t-1	0 0	? ?	0 1	<b>0 1</b>	1 0	<b>1 0</b>	1 1	1 1
t	0 0	? ?	0 0	<b>0 1</b>	0 0	<b>1 0</b>	0 0	<b>x x</b>



?



"speichert"

 


"schwingt"


Im Vergleich mit dem o. a. Automatengraphen



gelingt die Deutung

 

 - $\bar{S} \wedge \bar{R} = 1 \rightarrow$  Weder Setzen noch Rücksetzen  $\rightarrow$  Speichern
- $\bar{S} \wedge R = 1 \rightarrow$  Nicht Setzen, aber Rücksetzen  $\rightarrow$  Rücksetzen
- $S \wedge \bar{R} = 1 \rightarrow$  Setzen, aber nicht Rücksetzen  $\rightarrow$  Setzen
- $S \wedge R = 1 \rightarrow$  Sowohl Setzen als auch Rücksetzen  $\rightarrow$  "verboten"



Wir wollen dieses Flipflop in den weiteren Betrachtungen **NAND - RS-Grund-Flipflop (NAND-RS-GFF)** nennen.

Die Belegung  $SR = 11$  ist nicht eigentlich verboten, da sie ja zur definierten Ausgangsbelegung  $QQ_{\bar{}} = 11$  führt ( $Q_{\bar{}} = /Q$  ist dabei zwar nicht erfüllt, aber das ist eher ein zu verschmerzender Mangel). Wenn jedoch auf  $SR = 11$  unmittelbar  $SR = 00$  ("Speichern") folgt, ist die Ausgangsbelegung des Flipflops nicht vorhersagbar (s. 5.2.2.1.1. Experiment).

Bevor wir die zugehörige Automatentabelle angeben, sehen wir uns noch eine erweiterte Automatentabelle an, in der neben  $Q$  und  $Q'$  auch die negierten Ausgänge  $Q_{\bar{}}$  und  $Q'_{\bar{}}$  aufgeführt sind.

S R	Q	$Q_{\bar{}}$	$Q'$	$Q'_{\bar{}}$	Bemerkung
→	(0 0	0 0	? ?	)	$QQ_{\bar{}} = 00$ nicht einstellbar
→	0 0	0 1	0 1		Speichern
→	0 0	1 0	1 0		Speichern
→	0 0	1 1	? ?		$Q'Q'_{\bar{}}$ nicht vorhersagbar
→	(0 1	0 0	0 1	)	$QQ_{\bar{}} = 00$ nicht einstellbar
→	0 1	0 1	0 1		Rücksetzen
→	0 1	1 0	0 1		Rücksetzen
→	0 1	1 1	0 1		Rücksetzen
→	(1 0	0 0	1 0	)	$QQ_{\bar{}} = 00$ nicht einstellbar
→	1 0	0 1	1 0		Setzen
→	1 0	1 0	1 0		Setzen
→	1 0	1 1	1 0		Setzen
→	(1 1	0 0	1 1	)	$QQ_{\bar{}} = 00$ nicht einstellbar
→	1 1	0 1	1 1		"verboten"
→	1 1	1 0	1 1		"verboten"
→	1 1	1 1	1 1		"verboten"

In die eigentliche Automatentabelle werden für dieses Flipflop nur diejenigen Zeilen aufgenommen, für die  $Q_{\bar{}} = /Q$  und  $S \wedge R = 0$  gilt (mit "→" markiert). Die Spalten  $Q_{\bar{}}$  und  $Q'_{\bar{}}$  werden weggelassen.

S R	Q	$Q'$	Bemerkung
→	0 0	0	0
→	0 0	1	1
→	0 1	0	Rücksetzen
→	0 1	1	Rücksetzen
→	1 0	0	Setzen
→	1 0	1	Setzen

$! S \wedge R = 0$

Gelegentlich findet man allerdings auch Automatentabellen, bei denen die Belegung  $SR = 11$  zusätzlich angegeben ist. Obwohl  $SR = 11$  zu  $Q'Q_{\bar{}} = 11$  führt, nimmt man den schlechtesten Fall an, d. h. auf  $SR = 11$  folgt  $SR = 00$  ("Speichern"), und schreibt

$S\ R$	$Q$	$Q'$	Bemerkung
→ 0 0	0	0	Speichern
→ 0 0	1	1	Speichern
→ 0 1	0	0	Rücksetzen
→ 0 1	1	0	Rücksetzen
→ 1 0	0	1	Setzen
→ 1 0	1	1	Setzen
<b>1 1</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>"verboten"</b>
<b>1 1</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>"verboten"</b>

Aus dieser Automatentabelle kann die BOOLEsche Funktion  $Q' = f(S, R, Q)$  ausgelesen werden. Eintragen in den KARNAUGH-Plan und Minimieren liefert die sog. Charakteristische Gleichung dieses Flipflops. Beim Minimieren dürfen die mit "X" markierten Felder nicht mit in Primimplikanten erfaßt werden.

$Q'$	0	1	$Q$
00	0	1	
01	0	0	
11	X	X	
10	1	1	
SR			

**Charakteristische Gleichung:**

$$Q' = S \vee \bar{R}Q \quad (\text{mit } S \wedge R \stackrel{!}{=} 0)$$

### Die Automatentabelle

$S\ R$	$Q$	$Q'$	Bemerkung
0 0	0	0	Speichern
0 0	1	1	Speichern
0 1	0	0	Rücksetzen
0 1	1	0	Rücksetzen
1 0	0	1	Setzen
1 0	1	1	Setzen

$$S \wedge R \stackrel{!}{=} 0$$

kann vereinfacht werden zur **Flipflop-Tabelle**

$S\ R$	$Q'$	Bemerkung
0 0	Q	Speichern
0 1	0	Rücksetzen
1 0	1	Setzen

$$S \wedge R \stackrel{!}{=} 0$$

und aus der Automatentabelle kann die dritte mögliche Tabelle,


die **Substitutionstabelle** (zur Begriffsbildung s. u.), abgeleitet werden

$Q Q'$	S R	Bemerkung	!
0 0	0 -	Speichern 0 oder Rücksetzen	$S \wedge R = 0$
1 1	- 0	Speichern 1 oder Setzen	
1 0	0 1	Rücksetzen	
0 1	1 0	Setzen	

"-" steht für "Don't Care" und bedeutet, daß jeder beliebige, gültige Pegel möglich ist ( $- = 0|1$ ).

Alle drei angegebenen Tabellen enthalten die gleiche Information. Die Information wird nur unterschiedlich präsentiert. Jede der drei Tabellen hat ihre Existenzberechtigung und ist bei der Beantwortung gewisser Fragestellungen hilfreich.

Die **Flipflop-Tabelle** beschreibt in kompakter Form die Funktionsweise des Flipflops selbst. Die **Automatentabelle** ist dann hilfreich, wenn ein Flipflop als Automat aufgefaßt werden muß, z. B. bei der sog. Flipflop-Substitution, bei der ein Flipflop unter Verwendung eines Flipflops anderen Typs (zu Flipflop-Typen s. u.) realisiert werden soll. Die **Substitutionstabelle** beantwortet die Frage: Welche Eingangsbelegung SR muß man anlegen, wenn die Ausgangsbelegung des Flipflops von Q nach  $Q'$  wechseln soll (mit  $QQ' = 00|01|10|11$ )? Sie wird im Automatenentwurf (s. u.) verwendet. Aus ihr kann auch die Kantenbeschriftung des **Automatengraphen** abgelesen werden.

 


Beachten Sie die Unterschiede in der Kantenbeschriftung im Vergleich zu dem Automatengraphen, der am Anfang der Überlegungen stand! Die zuletzt angegebene Form werden wir in der Folge ausschließlich verwenden!

#### 5.2.2.1.3. Taktzustandgesteuerte (statische) Flipflops

Für den Einsatz der Flipflops in Zustandspeichern von Automaten ist es wünschenswert, mit **einem einzigen**, von außen zugeführten Synchronisations- oder Taktsignal ("clock") zwischen Zeitbereichen, in denen Daten in das Flipflop eingetragen werden ("Setzen", "Rücksetzen"), und Zeitbereichen, in denen Daten im Flipflop gehalten werden ("Speichern"), unterscheiden zu können. Diese Forderung führt zunächst zum Konzept des taktzustandssteuerten (statischen) Flipflops.

### 5.2.2.1.3.1. Statisches RS-Flipflop

 


Die (ausführliche) Flipflop-Tabelle ergibt sich zu

C	S	R	$Q'$	Bemerkung
0	-	-	Q	Speichern
1	0	0	Q	Speichern
1	0	1	0	Rücksetzen
1	1	0	1	Setzen

$$! \quad S \wedge R = 0$$

 Üblicherweise lässt man aber die Zeile, in der das Verhalten bei inaktiver Taktbelegung (hier:  $C = 0$ ) beschrieben wird, in der Automatentabelle weg und nimmt diese Zeile auch nicht in den Automatengraphen auf. Die Automatentabelle und der Automatengraph des taktzustandsgesteuerten RS-Flipflops sind folglich identisch mit der Automatentabelle und dem Automatengraphen des NAND-RS-GFF.




Man vereinbart, daß eine Kante dann und nur dann durchlaufen wird, wenn das Taktsignal aktiv ist (hier:  $C = 1$ ). Bei inaktivem Taktsignal verharrt das Flipflop in seinem "alten" Zustand.


### 5.2.2.1.3.2. Statisches D-Flipflop

Da einerseits die "verbotene" Belegung ( $SR = 11$ ) scheinbar nicht sinnvoll genutzt werden kann und andererseits Speichern ( $SR = 00$ ) bei taktzustandsgesteuerten Flipflops auch mit der inaktiven Taktbelegung realisierbar ist, kann man auf die Belegungen  $SR =$

11 | 00 auch gänzlich verzichten. Mit  $S = D$  und  $R = /S = /D$  folgt daraus das statische D-FF (D von **data** oder auch **delay**)

 

 Häufiger findet man allerdings eine kostengünstigere Realisierung (Überzeugen Sie sich von der logischen Identität beider Realisierungen!)



Die Tabellen und der Automatengraph fallen deutlich einfacher aus.


D	$Q'$
0	0
1	1

D	Q	$Q'$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1


$Q$	$Q'$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1



Man könnte der Auffassung sein, daß im Zustandspeicher des Automaten aus Beispiel 5.15. genau solche statischen D-FFs zum Einsatz kommen könnten. Warum nicht, wird uns später klar werden.
  
### 5.2.2.1.3.3. Statisches DV-Flipflop

Wenn man Speichern nicht nur mit der inaktiven Taktbelegung realisieren können will, greift man zum DV-FF (V von valid).




mit

D	V	$Q'$
0	0	Q
0	1	0
1	0	Q
1	1	1

D	V	$Q$	$Q'$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


$Q$	$Q'$	D	V
0	0	0	-
0	0	-	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	-
1	1	-	0

 
 
### 5.2.2.1.3.4. Nachteile statischer Flipflops

Wir betrachten den Automaten aus Beispiel 5.15. Der Zustandsspeicher sei aus statischen D-FFs aufgebaut. Wir nehmen an, daß die Überführungsfunktion und die Flipflops jeweils eine Verzögerungszeit von 5 ns aufweisen. Das Taktsignal habe eine Frequenz von 10 MHz ( $T_{clock} = 100$  ns) und ein Tastverhältnis von 50%. Der Eingang x sei mit 1 belegt.

Wir simulieren das Verhalten des Automaten mit Hilfe eines geeigneten Simulators (VHDL, PSpice, ...).



ns	c	zn	z
210	210		
0	0	000	000
5	0	001	000
10	0	001	000
15	0	001	000
20	0	001	000
25	0	001	000
30	0	001	000
35	0	001	000
40	0	001	000
45	0	001	000
50	<b>1</b>	001	000
55	<b>1</b>	001	001
60	<b>1</b>	010	001
65	<b>1</b>	010	010
70	<b>1</b>	011	010
75	<b>1</b>	011	011
80	<b>1</b>	100	011
85	<b>1</b>	100	100
90	<b>1</b>	101	100
95	<b>1</b>	101	101
100	0	110	101
105	0	110	101
110	0	110	101
115	0	110	101
120	0	110	101
...	...	...	...

Der Automat "läuft durch", solange C = 1 anliegt. Er "schwingt".


Wie läßt sich das "Durchlaufen" verhindern? Das Taktsignal muß offenbar den Wert 0 annehmen, bevor die Überführungsfunktion den nächsten Zustand bereitstellt. Andererseits muß das Taktsignal mindestens solange den Wert 1 annehmen, bis der Zustandsspeicher den nächsten Zustand sicher übernommen hat. Wir wählen  $T_{clock} = 16$  ns und erhalten:


ns	c	zn	z
	210	210	
0	0	000	000
5	0	001	000
8	1	001	000
13	1	001	001
16	0	001	001
18	0	010	001
24	1	010	001
29	1	010	010
32	0	010	010
34	0	011	010
40	1	011	010
45	1	011	011
48	0	011	011
50	0	100	011
56	1	100	011
61	1	100	100
64	0	100	100
66	0	101	100
72	1	101	100
77	1	101	101
80	0	101	101
82	0	110	101
88	1	110	101
93	1	110	110
96	0	110	110
98	0	111	110
...	...	...	...

Jetzt gefällt uns das Verhalten des Automaten! Mit jedem Taktimpuls wird der Wert des Zählers um 1 erhöht.


Das Problem der statischen Flipflops ist offenbar ihre Eigenschaft, daß bei aktiver Taktbelegung Änderungen an den Eingangsbelegungen "sofort" auf den Ausgang der Flipflops "durchschlagen" können. Das macht sie für Automaten nur begrenzt geeignet. Kurze Taktimpulse, wie oben verwendet, führen zu erheblichen elektrischen Problemen, und sind als generelle Lösung ungeeignet. Wünschenswert ist ein Verhalten der Flipflops, bei dem unabhängig von der Taktdauer der Automat nicht "durchläuft".

 Eine früher oft praktizierte Methode ist das Doppeln des Registers des Zustandsspeichers und das Taktten der beiden Register mit orthogonalen Takten.



 

 Die Orthogonalitätsbedingung ist gerade noch erfüllt, wenn gilt  $c_2 = /c_1$ . Dann können auch zwei in einem Datenstrang liegende statische Flipflops zu einem Doppel-Flip flop zusammengefaßt werden.




Da das jeweils rechte Teil-Flip flop eines solchen Doppel-Flipflops die Information aus dem jeweils linken Teil-Flip flop "sklavisch" übernimmt, nennt man das rechte Teil-Flip flop "Slave", das linke Teil-Flip flop Master und das gesamte Doppel-Flip flop "Master-Slave-Flip-flop" (MS-FF).

Die Tabellen und der Automatengraph eines MS-FF unterscheiden sich nicht von denen des entsprechenden taktzustandsgesteuerten Flipflops. Man vereinbart, daß eine Kante dann und nur dann durchlaufen wird, wenn das Taktsignal einen vollen Zyklus durchläuft (hier: C = 010). Sonst verharrt das Flip flop in seinem "alten" Zustand.

Eine prinzipiell andere Lösung sind taktflankengesteuerte (dynamische) Flipflops.
 
#### 5.2.2.1.4. Taktflankengesteuerte (dynamische) Flipflops

Wir hatten in 5.2.2.1.3.4 festgestellt, daß bei hinreichend kurzen Taktsignalen statische Flipflops in Automaten eingesetzt werden können. Die Idee des taktflankengesteuerten Flipflops besteht nun darin, im Flip flop selbst aus der steigenden oder fallenden Flanke (rising edge, falling edge) des Taktsignals durch Differentiation einen hinreichend kurzen Taktimpuls zu gewinnen und damit das Flip flop zu takten.





Die Tabellen und der Automatengraph eines taktflankengesteuerten Flipflops unterscheiden sich nicht von denen des entsprechenden taktzustandsgesteuerten Flipflops. Man vereinbart, daß eine Kante dann und nur dann durchlaufen wird, wenn das Taktsignal eine aktive Flanke (hier: steigende Flanke,  $C = 01$ ) durchläuft. Sonst verharrt das Flip-flop in seinem "alten" Zustand.

Mit der schaltungstechnischen Realisierung der vorgestellten Flipflops befassen Sie sich im Hardwarepraktikum.

#### 5.2.2.1.5. Zusammenstellung gängiger Flipflop-Typen

Die Art der Taktierung spiegelt sich weder in der Charakteristischen Gleichung, noch in den Tabellen, noch in den Automatengraphen wider. Mit Ausnahme des T- (von engl. to **toggle**) und des JK-Flipflops (von engl. to **jump**, to **kill** oder dem Erfinder **Jack Kilby**), die nur als MS-Flipflop oder taktflankengesteuertes Flipflop realisierbar sind (Warum ?), gelten die nachfolgenden Angaben also für alle Varianten der Taktierung. Für jedes Flipflop sind Schaltsymbol, Charakteristische Gleichung, Automatengraph, Flipflop-Tabelle, Automatentabelle und Substitutionstabelle aufgeführt.

## RS-FF

  


S	R	$Q'$
0	0	Q
0	1	0
1	0	1


S	R	Q	$Q'$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1

Q	$Q'$	S	R
0	0	0	-
1	1	-	0
1	0	0	1
0	1	1	0

## D-FF

 

$$Q' = D$$

 


D	$Q'$
0	0
1	1


D	Q	$Q'$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$Q$	$Q'$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

## DV-FF

 

$$Q' = DV \vee \bar{V}Q$$

 


D	V	$Q'$
0	0	Q
0	1	0
1	0	Q
1	1	1


D	V	Q	$Q'$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$Q$	$Q'$	D	V
0	0	0	-
0	0	-	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	-
1	1	0	1
1	1	1	-

## T-FF

 

$$Q' = T \wedge Q$$

 


T	$Q'$
0	$Q$


T	Q	$Q'$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$Q$	$Q'$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

## JK-FF

 

$$Q' = J\bar{Q} \vee \bar{K}Q$$

 

J	K	$Q'$
0	0	$Q$
0	1	0
1	0	1
1	1	$/Q$

J	K	Q	$Q'$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


$Q$	$Q'$	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

Alle vorgestellten Flipflop-Typen werden Ihnen begegnen. In Automaten werden wir in erster Linie taktflankengesteuerte und Master-Slave-Flipflops einsetzen. Im Hardwarepraktikum werden Sie kennenlernen, daß taktflankengesteuerte und Master-Slave-Flipflops über weite Strecken identisches Verhalten zeigen, daß sie aber durchaus auch Unterschiede aufweisen, die insbesondere bei der Gestaltung des Taktsignals zu beachten sind.
 
#### 5.2.2.1.6. Handelsübliche Flipflops

Handelsübliche Flipflops, etwa das taktflankengesteuerte D-FF SN7474 oder das JK-MS-FF SN7472, sind zudem statisch setz- und rücksetzbar. Sie vereinen in sich die Eigenschaften eines NAND-RS-GFF und eines taktflankengesteuerten bzw. Master-Slave-Flipflops. Die statische Setz- und Rücksetzbarkeit wird dabei oft zur Einstellung eines definierten Anfangszustands (Initialisierung) des Flipflops verwendet.

Für das JK-MS-FF SN7472 gelten z. B. das Schaltsymbol, die (erweiterte) Flipflop-Tabelle und die "Ersatzschaltung"



/S	/R	C	J	K	Q'	Q_bar'	
0	1	-	-	-	1	0	
1	0	-	-	-	0	1	
0	0	-	-	-	1	1	
1	1		0	0	Q	Q_bar	
1	1		1	0	1	0	
1	1		0	1	0	1	
1	1		1	1	/Q	/Q_bar	

